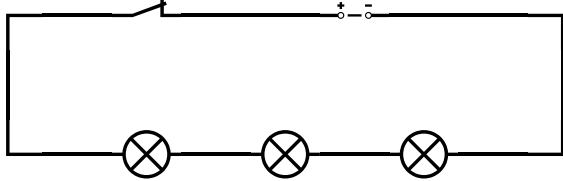
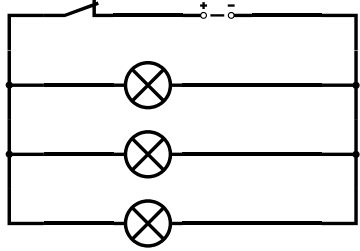


Physik Klasse 7	Lernbereich 3: Elektrische Stromkreise
Arbeitsblatt	Stromkreisarten

In der Elektrizitätslehre unterscheidet man prinzipiell zwischen den folgenden zwei Stromkreisarten:

<b>Stromkreisart</b>		
<b>anderer Name</b>		
		
<b>Stromkreis</b>		
<b>Schraubt man eine Lampe heraus, dann ...</b>		
<b>Die Helligkeit der Lampen .....; wenn eine Lampe dazu kommt.</b>		
<b>Anwendung in der Praxis:</b>		