

2. Bauelemente

Anzahl	Bezeichnung des Bauelements
2	Spannungsquelle
2	Schalter
6	Leitungen
1	Glühlampe
1	LED

3. Schaltungsaufbau

Bestätigung der Schaltungsabnahme durch den Lehrer:

4. Vermutung

Glühlampe oder LED: Welche Lampe leuchtet länger?

.....

.....

5. Beobachtung

.....

.....

6. Auswahlentscheidung mit Begründung

.....

.....

.....

.....

Diese Aufgabe war:

