

Name:

Klasse:

Datum:

1. Computersimulation

Schaltungsart	Reihenschaltung	Parallelschaltung
Art und Anzahl der Bauteile		
Beobachtung		

2. Versuch

Feststellung:

- 1a) Ist bei einerschaltung ein Verbraucher defekt, funktionieren weitere Verbraucher auch nicht, weil der Stromkreis ist.
- 1b) Ist bei einerschaltung ein Verbraucher defekt, funktionieren weitere Verbraucher, weil der Stromkreis ist.
- 2) Es konnte eine zwischen der Computersimulation und der Schaltung beobachtet werden.